

تمرین دوم درس مدارهای دیجیتال کم‌توان - پیاده‌سازی و آزمون روش LWC

مهدی بهرامیان - ۴۰۱۱۷۱۵۹۳

نحوه پیاده‌سازی

برای پیاده‌سازی این سامانه ها به ۷ ماژول نیاز دارد :

- RNG برای اینکه داده‌های آزمایشیمان را تولید کنیم.
 - LWCEncoder و LWCDecoder برای اینکه داده معمول ۸ بیتیمان را به داده کد شده بر حسب LWC تبدیل و بازیابی کند. SerialSender و SerialRecv برای اینکه داده‌مان را از حالت موازی به حالت سریال تبدیل کنیم و بالعکس.
 - TSEncoder و TSDecoder برای اینکه داده‌ها را بین دو حالت سیگنالینگ سطحی و تفاضلی تبدیل کند.
- همینطور به ۴ ماژول سطح بالا نیاز داریم که به عنوان قطعات اصلی ما عمل کند و در نقش فرستنده و گیرنده رفتار کنند :
- SenderNormal و RecvNormal برای آزمون حالت بدون LWC.
 - SenderLWC و RecvLWC برای آزمون الگوریتم LWC.

RNG:

```
module RNG (  
    input clk,  
    input rst,  
    output reg [7:0] rnd  
);  
always @(posedge clk) begin  
    if (rst) rnd <= 8'b10101010;  
    else begin  
        rnd[7:1] <= rnd[6:0];  
        rnd[0]  <= rnd[3] ^ rnd[4] ^ rnd[5] ^ rnd[7];  
    end  
end  
endmodule
```

این ماژول یک PRS8Generator است که ساختار آن در لینک زیر آمده است :
PRS8Generator

LWCEncoder

```
module LWCEncoder (  
    input clk,  
    input rst,  
    input [7:0] in,  
    output logic [9:0] out  
);  
    always_comb begin  
        case (in[3:0])  
            0: out[4:0] = 5'b00000;  
            1: out[4:0] = 5'b00001;  
            2: out[4:0] = 5'b00010;  
            3: out[4:0] = 5'b00011;  
            4: out[4:0] = 5'b00100;  
            5: out[4:0] = 5'b00101;  
            6: out[4:0] = 5'b00110;  
            7: out[4:0] = 5'b01000;  
            8: out[4:0] = 5'b01001;  
            9: out[4:0] = 5'b01010;  
            10: out[4:0] = 5'b01100;  
            11: out[4:0] = 5'b10000;  
            12: out[4:0] = 5'b10001;  
            13: out[4:0] = 5'b10010;  
            14: out[4:0] = 5'b10100;  
            15: out[4:0] = 5'b11000;  
            default;  
        endcase  
        case (in[7:4])  
            0: out[9:5] = 5'b00000;  
            1: out[9:5] = 5'b00001;  
            2: out[9:5] = 5'b00010;  
            3: out[9:5] = 5'b00011;  
            4: out[9:5] = 5'b00100;  
            5: out[9:5] = 5'b00101;  
            6: out[9:5] = 5'b00110;  
            7: out[9:5] = 5'b01000;  
            8: out[9:5] = 5'b01001;  
            9: out[9:5] = 5'b01010;  
            10: out[9:5] = 5'b01100;  
            11: out[9:5] = 5'b10000;  
            12: out[9:5] = 5'b10001;  
            13: out[9:5] = 5'b10010;  
            14: out[9:5] = 5'b10100;  
            15: out[9:5] = 5'b11000;  
            default;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

این ماژول صرفا از ادغام ۲ کد کننده ۵ LWC بیتی با حداکثر ۲ بیت ۱ تشکیل شده است.

LWCDecoder

```
module LWCDecoder (  
    input clk,  
    input rst,  
    input [9:0] in,  
    output logic [7:0] out  
);  
  
always_comb begin  
    case (in[4:0])  
        5'b00000: out[3:0] = 0;  
        5'b00001: out[3:0] = 1;  
        5'b00010: out[3:0] = 2;  
        5'b00011: out[3:0] = 3;  
        5'b00100: out[3:0] = 4;  
        5'b00101: out[3:0] = 5;  
        5'b00110: out[3:0] = 6;  
        5'b01000: out[3:0] = 7;  
        5'b01001: out[3:0] = 8;  
        5'b01010: out[3:0] = 9;  
        5'b01100: out[3:0] = 10;  
        5'b10000: out[3:0] = 11;  
        5'b10001: out[3:0] = 12;  
        5'b10010: out[3:0] = 13;  
        5'b10100: out[3:0] = 14;  
        5'b11000: out[3:0] = 15;  
        default: out[3:0] = 0;  
    endcase  
    case (in[9:5])  
        5'b00000: out[7:4] = 0;  
        5'b00001: out[7:4] = 1;  
        5'b00010: out[7:4] = 2;  
        5'b00011: out[7:4] = 3;  
        5'b00100: out[7:4] = 4;  
        5'b00101: out[7:4] = 5;  
        5'b00110: out[7:4] = 6;  
        5'b01000: out[7:4] = 7;  
        5'b01001: out[7:4] = 8;  
        5'b01010: out[7:4] = 9;  
        5'b01100: out[7:4] = 10;  
        5'b10000: out[7:4] = 11;  
        5'b10001: out[7:4] = 12;  
        5'b10010: out[7:4] = 13;  
        5'b10100: out[7:4] = 14;  
        5'b11000: out[7:4] = 15;  
        default: out[7:4] = 0;  
    endcase  
end  
endmodule
```

و این ماژول نیز دقیقا برعکس ماژول Encoderش است.

SerialSender

```
module SerialSender #(
    parameter int NBIT = 8
)(
    input clk,
    input rst,
    input [NBIT-1:0] data,
    output out
);
    reg [3:0] ctr;
    reg [NBIT-1:0] rsrv;
    assign out = rsrv[NBIT-1];
    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            ctr <= NBIT - 1;
            rsrv <= data;
        end else begin
            if (ctr == 0) begin
                rsrv <= data;
                ctr <= NBIT - 1;
            end else begin
                rsrv <= rsrv << 1;
                ctr <= ctr - 1;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

این ماژول به طور پیوسته یک بلوک NBIT ای را گرفته و روی خط out به طور سریال میفرستد.

SerialRecv

```
module SerialRecv #(
    parameter int NBIT = 8,
    parameter int SYNC = 1
)(
    input clk,
    input rst,
    input in,
    output reg [NBIT-1:0] data
);
    reg [3:0] ctr;
    reg [NBIT-1:0] rsrv;
    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            rsrv <= 0;
            ctr <= NBIT - 1 + SYNC;
        end else begin
            if (ctr == 0) begin
                data <= (rsrv << 1) + in;
                ctr <= 0;
            end else begin
                rsrv <= (rsrv << 1) + in;
                ctr <= ctr - 1;
            end
        end
    end
endmodule
```

این ماژول نیز دقیقاً بالعکس SerialSender رفتار میکند با این تفاوت که موقع گرفتن، ممکن است با توجه به منطق مابین این دو، نیاز به اختلاف کلاک باشد تا همگام شوند. کاربرد SYNC برای همین منظور است.

TSEncoder

```
module TSEncoder (
    input clk,
    input rst,
    input ls_data,
    output reg ts_data
);
    always @(posedge clk) begin
        if (rst) ts_data <= 0;
        else if (ls_data) ts_data <= ~ts_data;
    end
endmodule
```

همانطور که گفته شد، این ماژول ورودی برحسب سیگنالینگ سطحی را به سیگنالینگ تفاضلی تبدیل میکند.

TSDecoder

```
module TSDecoder (  
    input clk,  
    input rst,  
    input ts_data,  
    output ls_data  
);  
    reg ts_data_prv;  
    always @(posedge clk) begin  
        if (rst) ts_data_prv <= 0;  
        else ts_data_prv <= ts_data;  
    end  
    assign ls_data = ts_data ^ ts_data_prv;  
endmodule
```

به طور مشابه، این ماژول نیز سیگنالینگ تفاضلی را به سیگنالینگ سطحی تبدیل میکند.

SenderNormal

```
module SenderNormal (  
    input clk,  
    input rst,  
    output tx  
);  
    wire [7:0] source_data;  
    RNG_rng (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .rnd(source_data)  
    );  
    SerialSender #(8)  
    _serial (  
        .clk (clk),  
        .rst (rst),  
        .data(source_data),  
        .out (tx)  
    );  
endmodule
```

این ماژول، ماژول ارسال کننده به طور عادیست.

RecvNormal

```
module RecvNormal (  
    input clk,  
    input rst,  
    input rx  
);  
    wire [7:0] data;  
    SerialRecv #(  
        .NBIT(8),  
        .SYNC(0)  
    ) _serial (  
        .clk (clk),  
        .rst (rst),  
        .data(data),  
        .in  (rx)  
    );  
endmodule
```

این ماژول، ماژول دریافت کننده به طور عادیست.

SenderLWC

```
module SenderLWC (  
    input clk,  
    input rst,  
    output tx  
);  
    wire [7:0] source_data;  
    RNG_rng (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .rnd(source_data)  
    );  
    wire [9:0] lwc_data;  
    LWCEncoder _lwc (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .in (source_data),  
        .out(lwc_data)  
    );  
    wire serial_out;  
    SerialSender #(10)  
    ) _serial (  
        .clk (clk),  
        .rst (rst),  
        .data(lwc_data),  
        .out (serial_out)  
    );  
    TSEncoder _ts (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .ls_data(serial_out),  
        .ts_data(tx)  
    );  
endmodule
```

این ماژول، ماژول ارسال کننده با الگوریتم LWC است.

RecvLWC

```
module RecvLWC (  
    input clk,  
    input rst,  
    output rx  
);  
    wire ls;  
    TSDecoder_ts (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .ts_data(rx),  
        .ls_data(ls)  
    );  
    wire [9:0] serial_data;  
    SerialRecv #(  
        .NBIT(10),  
        .SYNC(1)  
    ) _serial (  
        .clk (clk),  
        .rst (rst),  
        .in  (ls),  
        .data(serial_data)  
    );  
    wire [7:0] data;  
    LWCDecoder _lwc (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .in (serial_data),  
        .out(data)  
    );  
endmodule
```

این ماژول، ماژول دریافت کننده با الگوریتم LWC است.

نحوه آزمون

برای آزمون این دو مدار، باید ابتدا با استفاده از ابزار سنتز(yosys) مدار خود را به نتلیست spice کامپایل کنیم و سپس با استفاده از تست بنچ ngspice آنرا بیازماییم.

spice.ys :

```
read_verilog -sv digital/LWCDecoder.v
read_verilog -sv digital/LWCEncoder.v
read_verilog -sv digital/RNG.v
read_verilog -sv digital/SerialRecv.v
read_verilog -sv digital/SerialSender.v
read_verilog -sv digital/TSDDecoder.v
read_verilog -sv digital/TSEncoder.v
```

```
read_verilog -sv digital/SenderLWC.v
read_verilog -sv digital/SenderNormal.v
read_verilog -sv digital/RecvLWC.v
read_verilog -sv digital/RecvNormal.v
```

```
read_verilog -lib yosys/prim_cells.v
```

```
proc;; memory;; techmap;;
```

```
dfflibmap -liberty yosys/prim_cells.lib
abc -liberty yosys/prim_cells.lib;;
```

```
# write_verilog sender_lwc.v
write_spice bench.mod
```

```
.title "LWC CIRC"

* supply voltages
.global Vss Vdd
Vgnd Vgnd 0 DC 0
Vpwr Vpwr 0 DC 3
* Vss Vss Vpwr DC 0
* Vdd Vdd 0 DC 3
Rgnd Vgnd Vss 0.001
Rpwr Vpwr Vmeasin 0.001
Vmeasin Vmeasin Vdd DC 0

* simple transistor model
.MODEL cmosn NMOS LEVEL=1 VT0=0.7 KP=110U GAMMA=0.4 LAMBDA=0.04 PHI=0.7
.MODEL cmosp PMOS LEVEL=1 VT0=-0.7 KP=50U GAMMA=0.57 LAMBDA=0.05 PHI=0.8

* load design and library
.include yosys/prim_cells_cmos.mod
.include bench.mod

* input signals
Vclk clk 0 PULSE(0 3 1 0.1 0.1 0.8 2)
Vrst rst 0 PULSE(0 3 0.5 0.1 0.1 2.9 40)

Xsender clk rst tx SenderLWC
Ctx 0 tx 1u
Rtxrx tx rx 10
Crx 0 rx 1u
Xrecv clk rst rx RecvLWC

* simulation
.tran 0.01 40
.save i(Vmeasin)
.save v(Vmeasin)
* .probe p(counter)
* .save counter:power
.control
set filetype=ascii
run
* plot v(clk) v(tx)+10 i(Vmeasin)+20
* save i(Vmeasin)
* plot v(clk) v(rst)+5 v(en)+10 v(out0)+20 v(out1)+25 v(out2)+30 Vmeasin#branch+40
.endc


.end
```

تنها نکته ای که در این بنچ وجود دارد این است که این تست بنچ دو ماژول ارسال کننده و دریافت کننده را در نظر میگیرد و باس میانشان را با مقاومت ۱۰ اهمی بهم متصل میکنیم و همینطور روی دو سر آن خازن ۱۰ میکرو فارادی میگذاریم که ویژگی های یک باس معمول را شبیهسازی کنیم.


نتایج آزمون

نمودار مصرف انرژی بر واحد زمان دو حالت را مشاهده میکنید :

- حالت عادی

 

• حالت LWC

 

همانطور که مشاهده میکنید، حالت LWC با وجود پیچیدگی بیشتر، توان مصرفی کمتری داشته است و در صورتی که خازن و مقاومت باس سریالمان بزرگتر میبود نیز این اختلاف بیشتر میشد چراکه بخش بزرگی از مصرف انرژی صرف مدار عادی و کلاک شده

است.

در این صورت نشان دادیم که استفاده از LWC باعث بهبود توان مصرفی باس های سریال میشود.